

# **Digital Logic Circuit Design**

## **ModelSim-Verilog Practice - 2**


# Ex.1. Bool's Law

```
D:/altera/13.0/bool_law.v - Default
Ln#
1  module BOOL_LAW(A, B, C, COMM_R1, COMM_R2, ASSO_R1, ASSO_R2, DIST_R1, DIST_R2);
2      input A, B, C;
3      output COMM_R1, COMM_R2, ASSO_R1, ASSO_R2, DIST_R1, DIST_R2;
4
5      // Commutativity
6      assign COMM_R1 = A | B;
7      assign COMM_R2 = B | A;
8
9      // Associativity
10     assign ASSO_R1 = A | (B | C);
11     assign ASSO_R2 = (A | B) | C;
12
13     // Distributivity
14     assign DIST_R1 = A & (B | C);
15     assign DIST_R2 = (A & B) | (A & C);
16 endmodule
```

# Ex.1. Bool's Law


```
D:/altera/13.0/testbench.v (/testbench) - Default
Ln#
1  `timescale 1ns/1ns
2
3  module testbench();
4      reg A,B,C;
5      wire COMM_R1, COMM_R2, ASSO_R1, ASSO_R2, DIST_R1, DIST_R2;
6
7      BOOL_LAW myboollaw(A, B, C, COMM_R1, COMM_R2, ASSO_R1, ASSO_R2, DIST_R1, DIST_R2);
8
9      initial begin
10         A=0; B=0; C=0; #1
11         A=0; B=0; C=1; #1
12         A=0; B=1; C=0; #1
13         A=0; B=1; C=1; #1
14         A=1; B=0; C=0; #1
15         A=1; B=0; C=1; #1
16         A=1; B=1; C=0; #1
17         A=1; B=1; C=1;
18     end
19 endmodule
```

# Ex.1. Bool's Law

 

# Ex.2. 1-bit Adder

❖ Ch2 - page 16

 

$$S = A' B' \text{Cin} + A' B \text{Cin}' + A B' \text{Cin}' + A B \text{Cin}$$


$$\text{Cout} = A' B \text{Cin} + A B' \text{Cin} + A B \text{Cin}' + A B \text{Cin}$$

# Ex.2. 1-bit Adder

```
D:/altera/13.0/adder_1bit.v - Default
Ln#
1 module adder_1bit(A,B,Cin,S,Cout);
2     input A,B,Cin;
3     output S,Cout;
4
5     assign S = (~A&~B&Cin) | (~A&B&~Cin) | (A&~B&~Cin) | (A&B&Cin);
6     assign Cout = (~A&B&Cin) | (A&~B&Cin) | (A&B&~Cin) | (A&B&Cin);
7 endmodule
```


```
D:/altera/13.0/testbench.v (/testbench) - Default
Ln#
1 `timescale 1ns/1ns
2
3 module testbench();
4     reg A,B,Cin;
5     wire S,Cout;
6
7     adder_1bit my_adder(A,B,Cin,S,Cout);
8
9     initial begin
10         A=0; B=0; Cin=0; #1
11         A=0; B=0; Cin=1; #1
12         A=0; B=1; Cin=0; #1
13         A=0; B=1; Cin=1; #1
14         A=1; B=0; Cin=0; #1
15         A=1; B=0; Cin=1; #1
16         A=1; B=1; Cin=0; #1
17         A=1; B=1; Cin=1;
18     end
19 endmodule
```

# Ex.2. 1-bit Adder

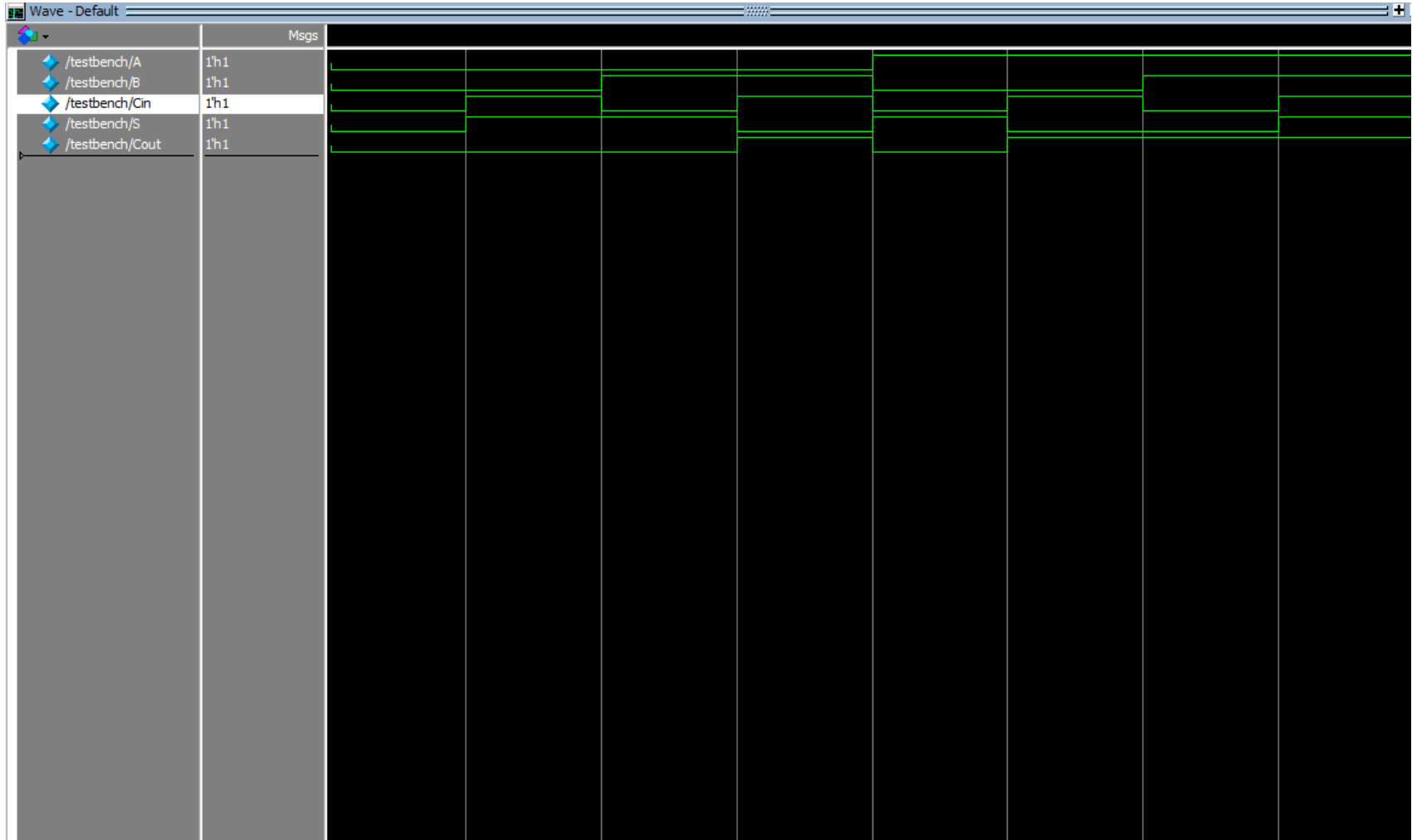


# Ex.3. Hazard / Glitches

## ❖ Ch3-52

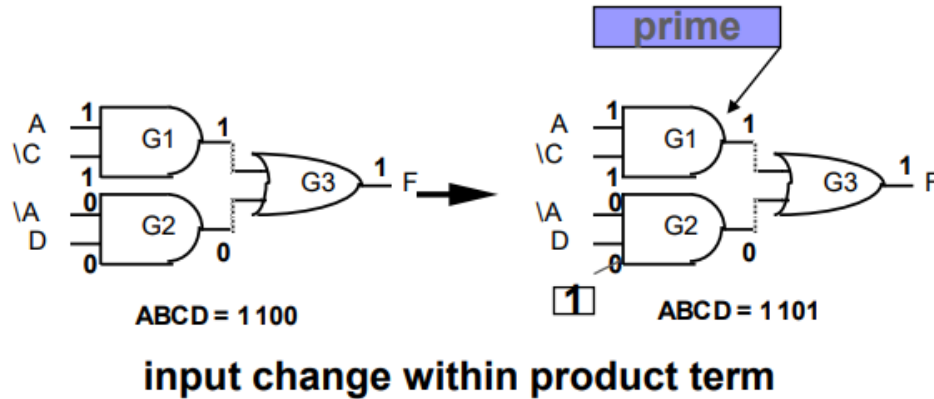

AB \ CD		A			
		00	01	11	10
C	00	0	0	1	1
	01	1	1	1	1
	11	1	1	0	0
	10	0	0	0	0
		B		D	

$$F = A'D + AC'$$

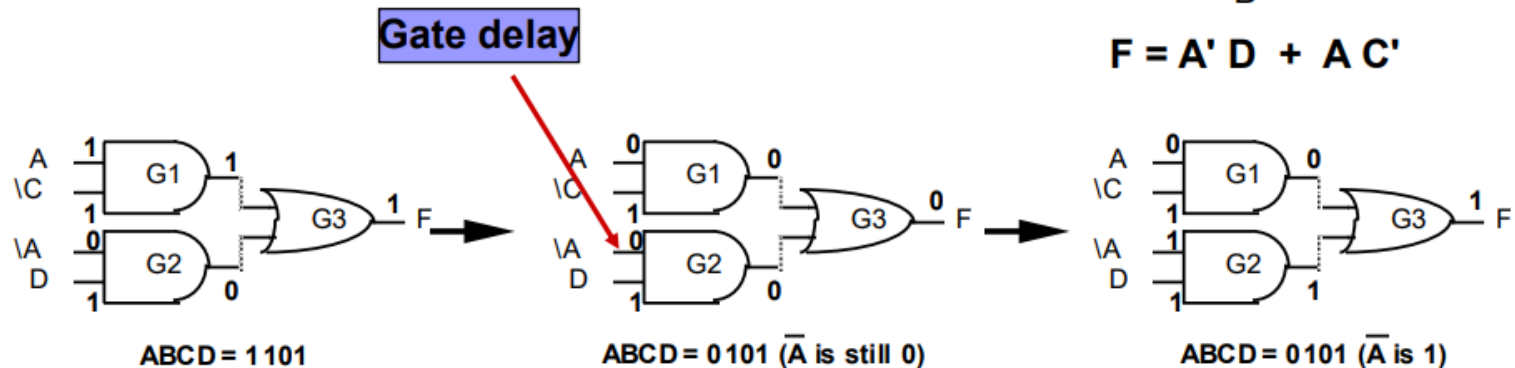




# Ex.3. Hazard / Glitches

```
D:/altera/13.0/hazard.v (/testbench/my_hazard) - Default
Ln#
1  `timescale 100ps/100ps
2
3  module hazard(A,B,C,D,F1,F2);
4      input A,B,C,D;
5      output F1,F2;
6
7      // not_gate
8
9      // assign F1 = !A&D | A&!C;
10     // assign F2 = !A&D | A&!C | !C&D;
11     wire #1 t1 = !A;
12     wire #1 t2 = t1 & D;
13     wire #1 t3 = !C;
14     wire #1 t4 = A & t3;
15     assign #1 F1 = t2 | t4;
16
17     wire #1 t5 = t3 & D;
18     assign #1 F2 = t2 | t4 | t5;
19
20 endmodule
```

```
D:/altera/13.0/testbench.v (/testbench) - Default
Ln#
1  `timescale 1ns/1ns
2
3  module testbench();
4      reg A,B,C,D;
5      wire F1,F2;
6
7      hazard my_hazard(A,B,C,D,F1,F2);
8
9      initial begin
10         A=1; B=1; C=0; D=0; #1
11         A=1; B=1; C=0; D=1; #1
12         A=0; B=1; C=0; D=1;
13     end
14 endmodule
```

# Ex.3. Hazard / Glitches

 

# Q & A

**email : dawnshin2000@naver.com**